

Joseph Nguyen



ECEN 454 Section 510

Lab date: 7 November 2024

Due date: 17 November 2024

Lab 9: Optimization using Logical Effort

Schematics:

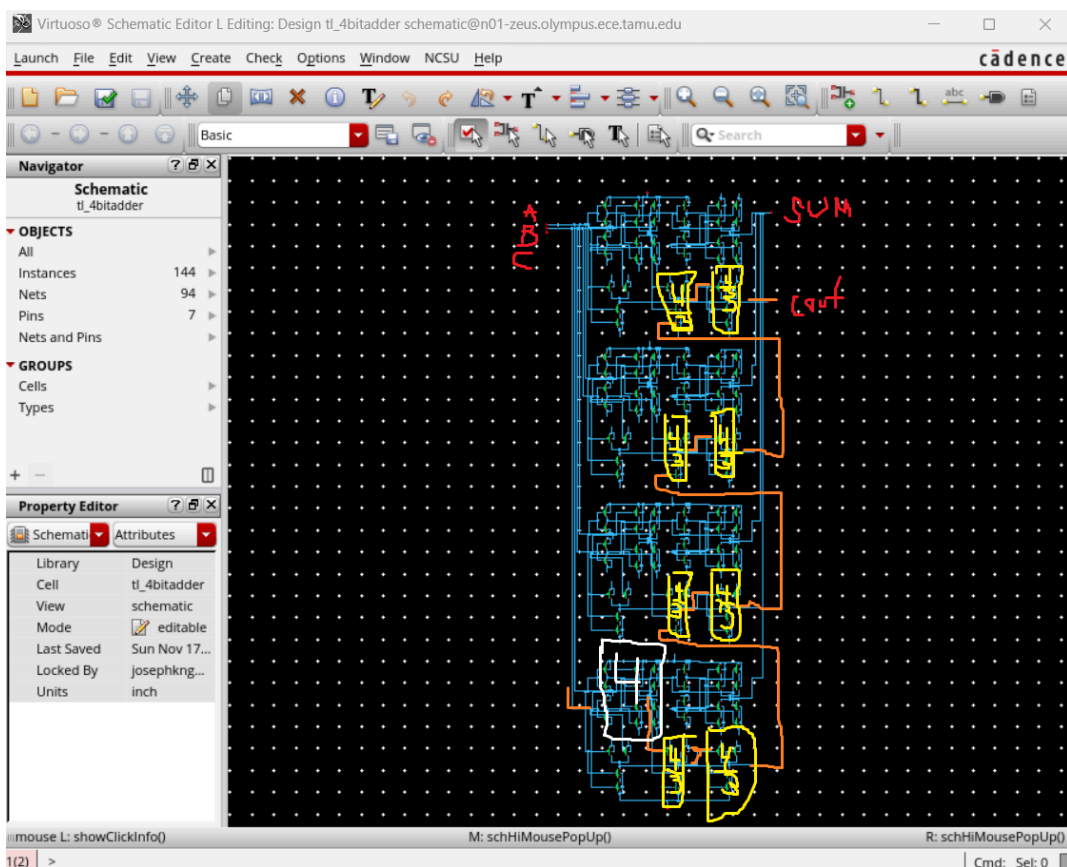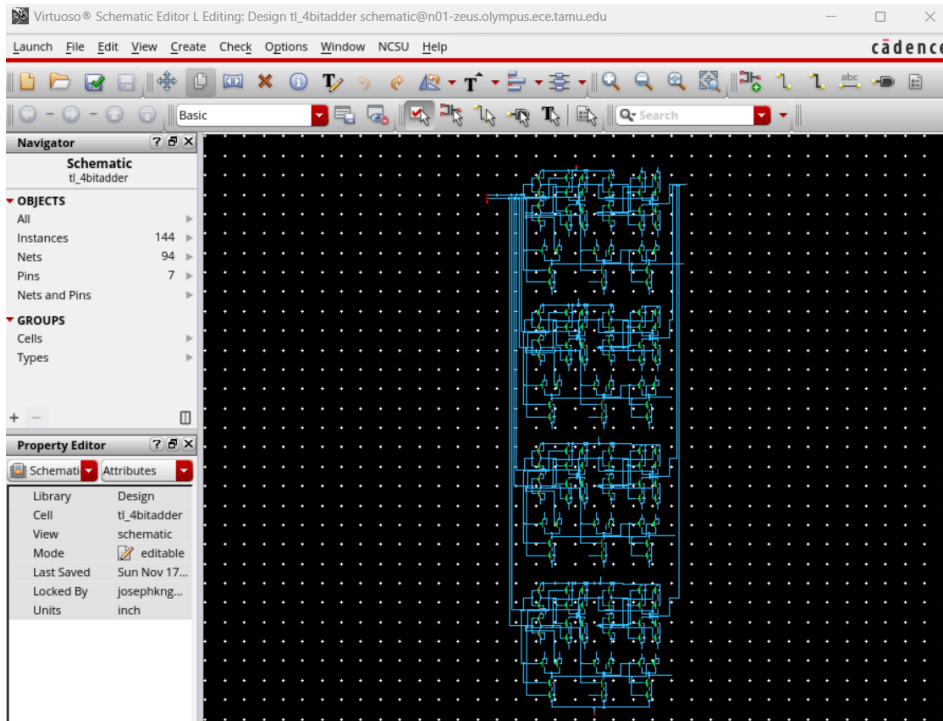



Logical Effort

$$C_{201} = 8.53216 \text{ fF}$$

$$C_{\text{node2}} = 4.10163 \text{ fF}$$

$$G = \prod g_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, 9)$$

$$g_1 = 4, \quad g_{2,3,\dots,9} = \frac{1}{3} \Rightarrow G = 39.95 \approx 40$$

$$H = \frac{30 \text{ fF}}{8.53216 \text{ fF}} = 3.5161$$

$$B = \prod b_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, 9)$$

$$b_1 = \frac{8.53216 + 4.10163}{8.53216} = 1.48$$

$$b_{2,3,6,8} = \frac{8.53216 + 4.10163}{4.10163} = 3.08$$

$$b_{3,5,7,9} = 1 \Rightarrow B = 133.29$$

$$F = GBH = 18723$$

$$\frac{1}{F} = F^{\left(\frac{1}{9}\right)} = 2.9834$$

Resizing

$$C_{in,i} = g_i C_{out,i} / F \quad \text{for } i = 9, 8, 7, \dots, 1$$

$$C_{in,9} = \frac{4}{3} (30 \text{ fF}) / 2.9834 = 13.41 \text{ fF} > 4.10163 \text{ fF}$$

$$\text{New size} = \frac{13.41}{4.10163} \left(\frac{900 \text{ n}}{200 \text{ n}} \right) = \frac{2.94 \mu}{200 \text{ n}} \text{ PMOS} \quad \frac{13.41}{4.10163} \left(\frac{400 \text{ n}}{200 \text{ n}} \right) = \frac{1.309 \mu}{200 \text{ n}} \text{ NMOS}$$

$$C_{in,8} = \frac{4}{3} (13.41) / 2.9834 = 5.992 \text{ fF} > 4.10163 \text{ fF}$$

$$\text{New size} = \frac{5.992}{4.10163} \left(\frac{900 \text{ n}}{200 \text{ n}} \right) = \frac{1.315 \mu}{200 \text{ n}} \text{ PMOS} \quad \frac{5.992}{4.10163} \left(\frac{400 \text{ n}}{200 \text{ n}} \right) = \frac{584.4 \text{ n}}{200 \text{ n}} \text{ NMOS}$$

$$C_{in,7} = \frac{4}{3} (5.992) / 2.9834 = 2.6779 \text{ fF} < 4.10163 \text{ fF} \quad \checkmark$$

$$C_{in,6} = \frac{4}{3} (2.6779) / 2.9834 = 1.1968 \text{ fF} < 4.10163 \text{ fF} \quad \checkmark$$

$$C_{in,5} = \frac{4}{3} (1.1968) / 2.9834 = 0.53487 \text{ fF} < 4.10163 \text{ fF} \quad \checkmark$$

Resizing

$$C_{in,4} = \frac{4}{3}(0.53487)/2.9834 = 0.239 < 4.10163 \checkmark$$

$$C_{in,3} = \frac{4}{3}(0.239)/2.9834 = 0.1068 < 4.10163 \checkmark$$

$$C_{in,2} = \frac{4}{3}(0.1068)/2.9834 = 0.0477 < 4.10163 \checkmark$$

$$C_{in,1} = \frac{4}{3}(0.0477)/2.9834 = 0.06395 < 8.53216 \checkmark$$

Non-optimized waveforms:







Optimized Waveforms:





Delay Table:

		Non-optimized (ps)		Optimized (ps)	
Case	pin	falling delay	rising delay	falling delay	rising delay
A=1111; B=0000;C=1	SUM3	974.6	808.4	985.7	820.42
	SUM2	770.3	623.8	770.1	623.6
	SUM1	566.3	439.1	566.1	439.13
	SUM0	369.4	256.6	368.8	256.61
	CARRY	893.5	822	849.1	784.21
A=1010; B=0101;C=0	SUM3	808.7	979.62	820.9	990.72
	SUM2	625	774.59	625.8	774.59
	SUM1	441.3	570.15	441.5	570.16
	SUM0	265.5	372.56	265.9	372.56
	CARRY	822.1	893.66	784.4	849.67
A=1010; B=0101;C=1	SUM3	974.7	808.8	986.3	820.84
	SUM2	770.4	624.01	770.7	624.03
	SUM1	566.8	439.77	567	439.77
	SUM0	368.9	256.61	369.4	256.61
	CARRY	993.6	822.3	849.7	784.55
A=1100; B=1000;C=0	SUM3	788.8	663.35	796.6	674.26
	SUM2	446.8	544.94	446.8	544.93
	SUM1	592.9	48553	592.9	485.56
	SUM0	253.2	373.3	253.2	373.29
	CARRY	253.2	273.82	188	243.39

Power Consumption Table:

Case	Non-optimized (uW)	Optimized (uW)
A=1111; B=0000;C=1	-35.5	-38.31
A=1010; B=0101;C=0	-42.27	-44.55
A=1010; B=0101;C=1	-36.2	-38.62
A=1100; B=1000;C=0	-40.75	-43.12

Area Table:

Non-optimized (um)^2	Optimized (um)^2
18.72	20.14