

Calculations:


Lab 12

Elen 325

931006029

①

$$\begin{aligned} V_{DD} &= 5V \\ V_{SS} &= -5V \\ R_L &= 100\Omega \\ \hat{V}_o &= 2V \\ |A_v| &= 50 \\ R_i &= 10k\Omega \\ THD &\leq 8\% \end{aligned}$$

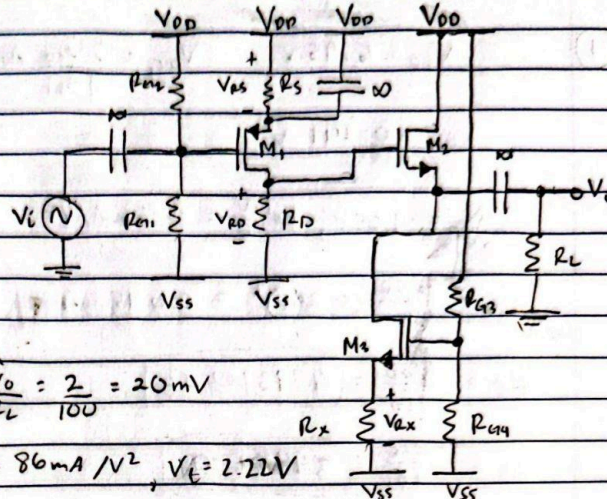

$$i_{D1} = i_{D2} = i_x \quad i_x \geq \frac{\hat{V}_o}{R_L} = \frac{2}{100} = 20\text{mA}$$

$$i_x = 25\text{mA}, \quad k_n' \frac{W}{L} = 86\text{mA/V}^2, \quad V_t = 2.22\text{V}$$

$$i_x = \frac{k_n'}{2} \frac{W}{L} (V_{ov2})^2 \Rightarrow 25\text{mA} = \frac{86\text{mA}}{2} (V_{ov2})^2$$

$$V_{ov2} = 0.762\text{V}$$

$$V_{ov3} = 0.762\text{V}$$

$$g_{m2} = (86\text{mA/V}^2)(0.762) = 65.53\text{mA/V}$$

$$\frac{1}{g_{m2}} = 15.26\Omega$$

$$A_{v2} = \frac{R_L}{\frac{1}{g_{m2}} + R_L} = \frac{100}{15.26 + 100} = 0.868 \Rightarrow A_{v1} = \frac{50}{0.868} = 57.6$$

$$\hat{V}_d = \frac{\hat{V}_o}{A_{v2}} = \frac{2}{0.868} = 2.305\text{V}$$

* Choose $V_{rs} = 0.5\text{V}, V_{rx} = 0.5\text{V}$

$$V_{DD} + V_{SS} - \hat{V}_d - V_{rs} - V_{ov1} \geq V_{RD} \Rightarrow V_{RD} \leq 10 - 2.305 - 0.5 - 2V_{RD}A_{v1}$$

$$V_{RD} \leq 7.195 - 0.03472V_{RD} \Rightarrow V_{RD} \leq 6.95\text{V}$$

$$V_{RD} \geq V_{rx} + V_{ov3} + \hat{V}_o + V_{tn} + V_{ov2} \Rightarrow 0.5 + 0.762 + 2 + 2.22 + 0.762 \leq V_{RD}$$

$$V_{RD} \geq 6.244\text{V} \Rightarrow \text{choose } V_{RD} = 6.95\text{V}$$

$$(1) \quad V_{DD} = 6.95 \text{ V} \quad V_{OV1} = \frac{2V_{DD}}{|A_{v1}|} \Rightarrow \frac{2(6.95)(0.869)}{50}$$

$$V_{OV1} = 0.241 \text{ V}$$

$$V_{tp} = -1.65 \text{ V}, \quad k_p' \frac{W}{L} = 0.5 \text{ mA/V}^2$$

$$i_{D1} = \frac{0.5 \text{ mA}}{2} (0.241)^2 = 0.0145 \text{ mA} = \boxed{14.52 \mu\text{A}}$$

$$R_D = \frac{V_{DD}}{i_{D1}} = \boxed{479310 \Omega}$$

$$R_S = \frac{V_{DS}}{i_{D1}} = \boxed{34483 \Omega}$$

$$R_X = \frac{V_{DS}}{i_{D3}} = \frac{0.5}{0.015} = \boxed{20 \Omega}$$

$$V_{RG2} = V_{DS} + |V_{tp}| + V_{OV1} = 0.5 + 1.65 + 0.241 = 2.39 \text{ V}$$

$$R_{ik} = R_{G1} \parallel R_{G2} \Rightarrow 10 \text{ k}\Omega = \frac{R_{G1} R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \Rightarrow R_{G1} + R_{G2} = \frac{R_{G1} R_{G2}}{10 \text{ k}\Omega}$$

$$V_{RG2} = \frac{R_{G2}(10)}{R_{G1} + R_{G2}} \Rightarrow 2.39 = \frac{R_{G2}(10)}{R_{G1} + R_{G2}} \Rightarrow R_{G1} + R_{G2} = 4.184 R_{G2}$$

$$4.184 R_{G2} = \frac{R_{G1} R_{G2}}{10000} \Rightarrow \boxed{R_{G1} = 41841 \Omega} \quad i_{G2} = \frac{2.39}{15141} = \boxed{181.95 \mu\text{A}}$$


$$2.39 = \frac{10 R_{G2}}{41841 + R_{G2}} \Rightarrow \boxed{R_{G2} = 13141 \Omega}$$

$$V_{RG4} = V_{RX} + V_{tn} + V_{OV3} = 0.5 + 2.22 + 0.762 = 3.48 \text{ V}$$

$$V_{RG4} = \frac{R_{G4}}{R_{G3} + R_{G4}} (10) \Rightarrow 0.348 = \frac{R_{G4}}{R_{G3} + R_{G4}} \Rightarrow 0.348 R_{G3} = 0.652 R_{G4}$$

$$R_{G3} = 1.874 R_{G4} \Rightarrow \boxed{R_{G3} = 2.81 \text{ k}\Omega, R_{G4} = 1.5 \text{ k}\Omega}$$

Schematic:

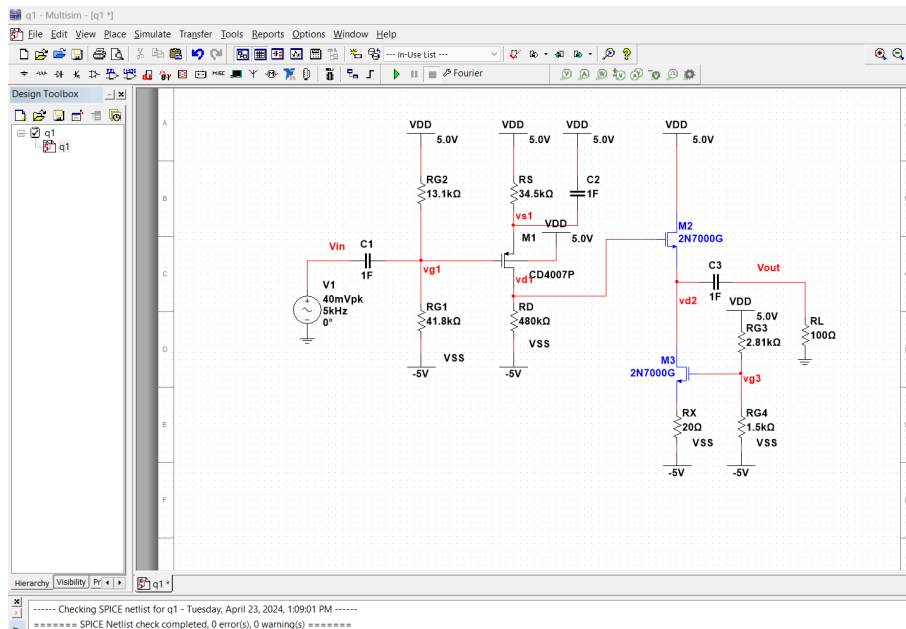

Q1:

q1


DC Operating Point Analysis

Printing Time: Wednesday, April 24, 2024, 11:20:53 AM


	Variable	Operating point value
1	V(vd1)	1.98170
2	V(vd2)	-1.00737
3	V(vg1)	2.61384
4	V(vg3)	-1.51972
5	V(vs1)	4.49819
6	I(RD)	14.54520 u
7	I(RG1)	182.14936 u
8	I(RG2)	182.14936 u
9	I(RS)	14.54515 u
10	I(RX)	24.56077 m

$V_{G1} = 2.61V$, $V_{S1} = 4.5V$, $V_{D1} = V_{G2} = 1.98V$, $V_{D2} = 5V$, $V_{S2} = V_{D3} = -1V$, $V_{G3} = -1.52V$,
 $I_{RG2} = I_{RG1} = 182.15 \mu A$, $I_{D1} = 24.56mA$, $I_{D2} = I_{D3} = 14.54\mu A$

Q2 (A_v and R_i):

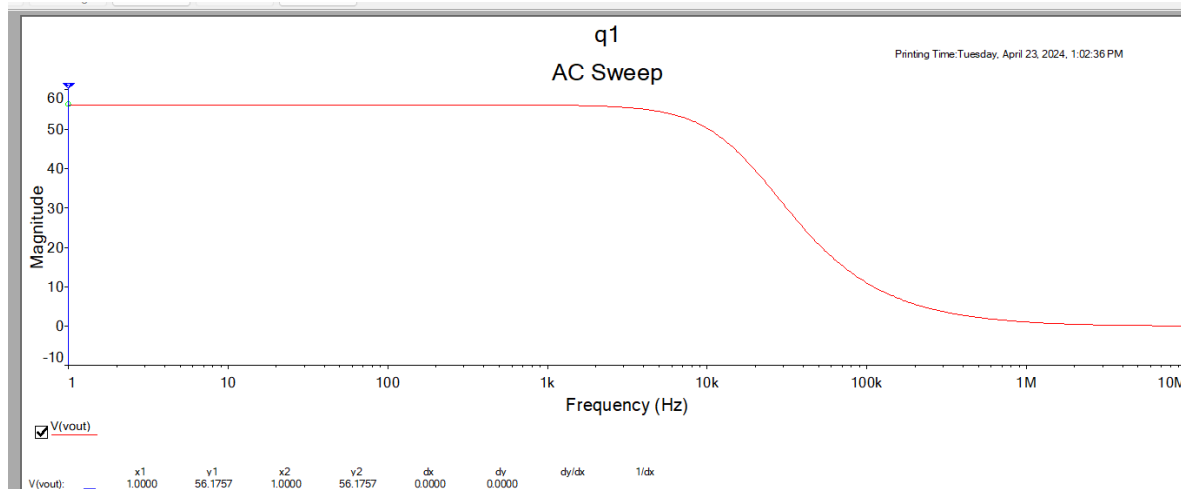


Here, A_v is 56.18 V/V

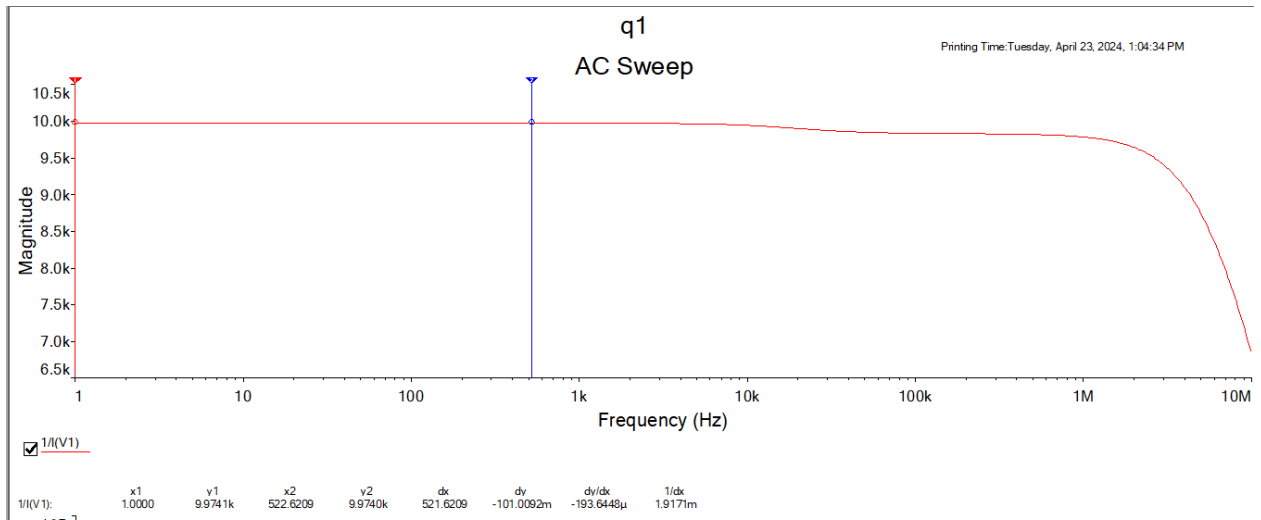

Here the R_i is about 9.974 k Ω

Q3:

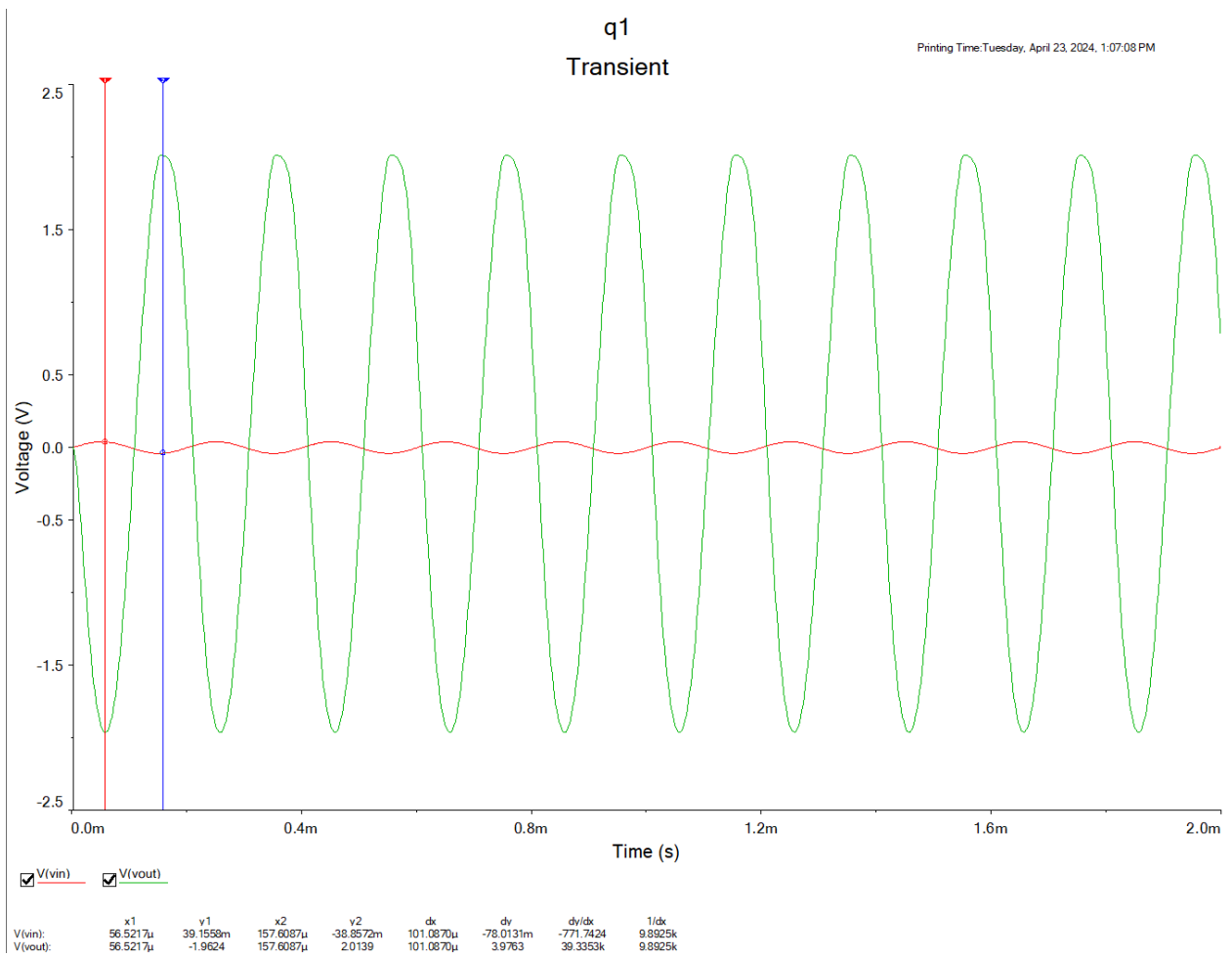

The output signal here shows a 2.0139 V amplitude.

Q4:

q1

Printing Time: Tuesday, April 23, 2024, 1:08:20 PM

1	Fourier analysis for V(vou				
2	DC component:	0.0656737			
3	No. Harmonics:	9			
4	THD:	5.17322 %			
5	Grid size:	256			
6	Interpolation Degree:	1			
7					
8	Harmonic	Frequency	Magnitude	Phase	Norm. Mag
9	0	0	0.0656737	0	0.0317912
10	1	5000	2.06578	164.739	1
11	2	10000	0.0748615	134.73	0.0362389
12	3	15000	0.0697072	133.418	0.0337438
13	4	20000	0.0272748	149.047	0.0132032
14	5	25000	0.0123356	-146.45	0.0059714
15	6	30000	0.00579143	-65.162	0.00280351
16	7	35000	0.00384757	30.6202	0.00186253
17	8	40000	0.0030477	109.433	0.00147533
18	9	45000	0.00188263	-162.59	0.000911342
19					

Here the THD is about 5.17%

q1

Printing Time: Tuesday, April 23, 2024, 1:09:17 PM

